

[Handwritten signatures]

*prove non
estrate*

BATTERIA 2

PROVA 1

Il candidato realizzi, utilizzando materiali ed attrezzature messe a disposizione, un circuito elettrico composto da:

- n.2 deviatori;
- n.1 invertitore;
- n. 1 differenziale magnetotermico;
- n.1 lampadina LED

realizzando un impianto su pannello di legno (50x100), messo a disposizione, utilizzando scatole 503, tubo RK 15, telai frutti, placche, tappi, cavi elettrici, per accensione di lampada da n. 2 punti.

Installare all'origine del circuito una spina per il collaudo funzionale.

PROVA 2

Il candidato deve:

Dimostrare dimestichezza nell'allestimento di un cantiere mobile temporaneo stradale per la sostituzione di segnaletica stradale verticale posto a lato di una strada a doppio senso di marcia con l'uso di autoscala ubicata in corrispondenza di una curva, come da schema sotto riportato. Scelga e collochi la cartellonistica fra quella messa a sua disposizione esponendo le modalità operative di svolgimento dell'intervento. Scelga inoltre DPI idonei al caso.

